

Name :- Muzamil

Roll no :- P20-0108

Assignment No. - 3

Muzamil

P20-0108

Question #1

Simplify

$$(a) \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

Solution:-

$$\Rightarrow \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$\Rightarrow \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{A})$$

$$\Rightarrow \bar{A}\bar{C}(1) + \bar{B}\bar{C}(1)$$

$$\Rightarrow \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$

$$\Rightarrow \bar{C}(\bar{A} + \bar{B})$$



## Assignment #3

Muzani & L

P20-0108.

Ques / pen # 1

(a)  $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$

Solution.

Truth table before simulation:

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B C$	Output
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

# Question # 1

(3)

(4)

Muzamil  
P20-0108

Truth table before Simplification

A	B	C	D	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



(2)

## Question #1

(b)  
SimplificationMuzamil  
P20-0408

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C(\overline{A}B\overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C(\overline{A} + \overline{B} + \overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{A}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}C\overline{D}$$

$$\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + 0 + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}C\overline{D}$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C\overline{D}$$

$$\overline{B}C(A + \overline{A}) + \overline{A}\overline{D}(B\overline{C} + C)$$

$$\overline{B}C + \overline{A}\overline{D}(1 + B)$$

$$\overline{B}C + \overline{A}\overline{D}B + \overline{A}\overline{D}(1 + B)$$

$$\overline{B}C + \overline{A}\overline{D}B + \overline{A}\overline{D}C \rightarrow \text{Answer}$$

# Truth table after Simplification

A	B	C	D	output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Muzamil  
P20-0108




Question # 2  
(a)

Muzamir  
P20-0108

$$\begin{aligned} \Rightarrow & AB + ABC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{C} \\ \Rightarrow & AB(1+C) + A\bar{C}(\bar{B}+1) \\ \Rightarrow & AB + A\bar{C} \\ \Rightarrow & A(B + \bar{C}) \end{aligned}$$


logic Diagram

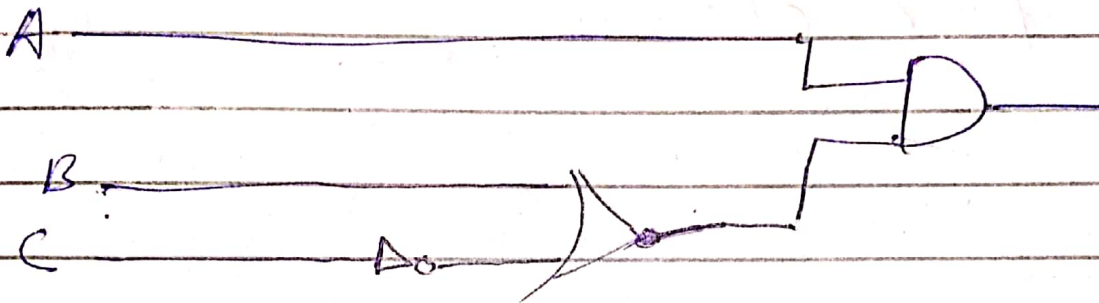

Question # 2  
(b)

$$\begin{aligned} \Rightarrow & A\bar{A}\bar{C}\bar{B} + ABC \\ = & A(\bar{A} + \bar{C})\bar{B} + ABC \\ = & A(A + C)\bar{B} + ABC \\ = & (A \cdot A + AC)\bar{B} + ABC \\ = & (A + AC)\bar{B} + ABC \\ = & \bar{B}A + \bar{B}AC + ABC \\ = & \bar{B}A + AC(\bar{B} + B) \\ = & \bar{B}A + AC(1) \\ = & A(\bar{B} + C) \end{aligned}$$

# A Logic Diagram

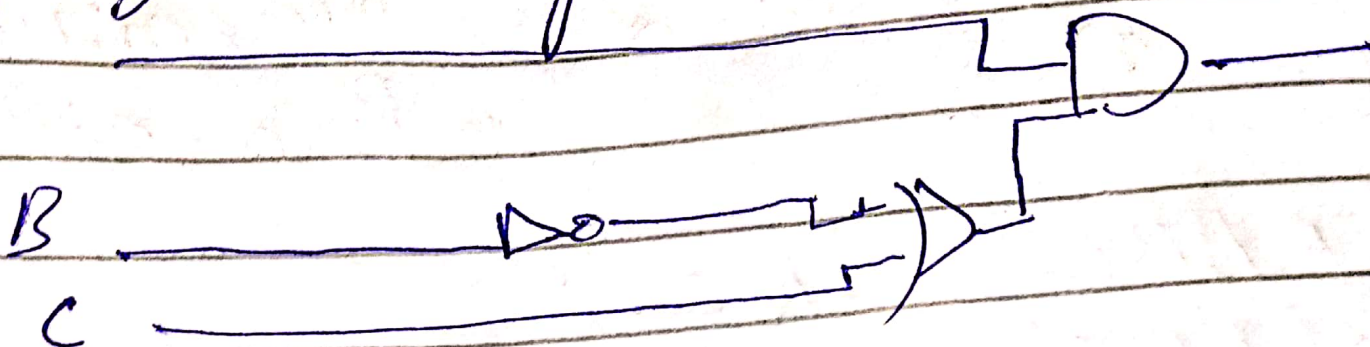

Muzamel  
P20-0108